 


知乎

首发于
芯片设计进阶之路

芯片设计进阶之路——从CMOS到建立时间和保持时间



桂围玮未

学习也是一种生活方式

14 人赞同了该文章

从CMOS到建立时间和保持时间

芯片设计进阶之路——跨时钟域深入理解（三）

版权声明:

本文作者: 桂围玮未

首发于知乎专栏: 《芯片设计进阶之路》

转发无需授权, 请保留这段声明。

建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一, 深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。


▲ 赞同 14 ▼ ● 7 条评论 ➤ 分享 ♥ 喜欢 ★ 收藏 ...

1. CMOS晶体管简介

金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管，有P型MOS管和N型MOS管之分。由MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路，而由PMOS管和NMOS管共同构成的互补型MOS集成电路即为 **CMOS-IC (Complementary MOS Integrated Circuit)**

MOS管就相当于一个开关，如下图所示。


NMOS

 

当 $v_{GS} > V_{TN}$ 时导通

当 $v_{GS} < V_{TN}$ 时截止

PMOS

 

当 $|v_{GS}| > |V_{TP}|$ 时导通

当 $|v_{GS}| < |V_{TP}|$ 时截止

所以，**NMOS需要输入高电压（逻辑1）才能导通，PMOS需要输入低电压（逻辑0）才能导通。**可以认为NMOS是“正开关”，PMOS是“反开关”。

现在的工艺中，主要使用的就是CMOS工艺，就是把PMOS和NMOS这两类晶体管构成一个单元，称为**CMOS单元或者反相器单元**。

所以很多文章都在分析CMOS反相器，是因为CMOS反相器就是CMOS电路的基本单元，或者说可以看作最小单元。


所以从CMOS反相器开始。

知乎

首发于
芯片设计进阶之路

反相器就算输入位1，输出位0；输入为0，输出为1. 实际的反相器没有这么理想。

CMOS 反相器电路如下：

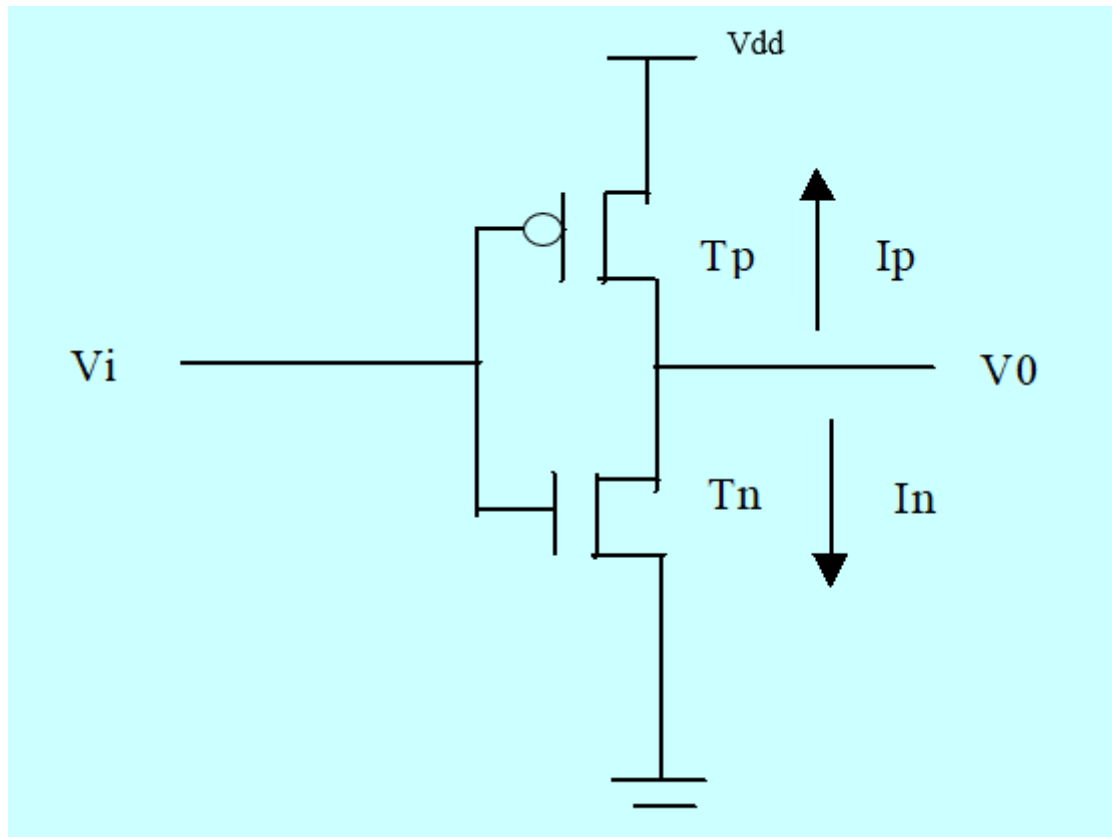

当左边 $v_i=0V$ 时， $v_{GND}=0V$ ， V_{TN} 截止， $|v_{GSP}|=V_{DD}$ ， V_{TP} 导通， $v_o \approx V_{DD}$ ，门电路输出高电平；在这个过程中，从 V_{DD} 到接地 GND 这一个供电回路都没有导通，因此理论上不存在电流从 V_{DD} 流到 GND ，因此功耗为0。

当左边 $v_i=V_{DD}$ 时， $V_{GND}=V_{DD}$ ， V_{TN} 导通，NMOS打开， $|v_{GSP}|=0V$ ， V_{TP} 截止，PMOS关闭， $v_o \approx 0V$ ，门电路输出低电平，但是从 V_{DD} 到接地 GND 这一个供电回路也没有导通，因此理论上也不存在电流从 V_{DD} 流到 GND ，因此功耗也为0。

如果将0V定义为逻辑0， V_{DD} 定义为逻辑1，**将实现逻辑“非”功能。**

所以理论上，CMOS进行传输的时候是没有功耗的，但是实际情况肯定不可能没有功耗，但是功耗会很小。所以在低功耗如此重要的今天，为什么CMOS能称为主流就不奇怪了。


知乎

首发于
芯片设计进阶之路

CMOS反相器就是一个非门，由非门可以组成与非门和或非门。

• CMOS与非门(NAND)

CMOS 与非门电路及行为如下面图所示：

 

$$X = \overline{a \cdot b}$$

知乎 @娃围玮未

1. $a = 0$, $b = 0$ 时，上面并联的PMOS导通，下面串联的NMOS截止，输出 $X = V_{dd} = 1$;
2. $a = 0$, $b = 1$ 时，上面并联的PMOS导通，下面串联的NMOS截止，输出 $X = V_{dd} = 1$;
3. $a = 1$, $b = 0$ 时，上面并联的PMOS导通，下面串联的NMOS截止，输出 $X = V_{dd} = 1$;
4. $a = 1$, $b = 1$ 时，上面并联的PMOS截止，下面串联的NMOS截止，输出 $X = V_{dd} = 0$;


The diagram shows a CMOS differential pair. Two NMOS transistors, T_{n1} and T_{n2} , have their sources connected to a common source node that is tied to V_{SS} . Their gates are connected to inputs a and b respectively. The drains of T_{n1} and T_{n2} are connected to a PMOS current mirror load. The PMOS load consists of two PMOS transistors, T_{p1} and T_{p2} , whose gates are connected to V_{DD} . The drain of T_{p1} is connected to V_{DD} , and its source is connected to the drain of T_{n2} . The drain of T_{p2} is connected to the drain of T_{n1} , and its source is connected to V_{DD} . The output node, where the drains of T_{n1} and T_{p2} meet, is labeled X .

$$X = \overline{a + b}$$

1. $a = 0, b = 0$ 时, 上面串联的PMOS导通, 下面并联的NMOS截止, 输出 $X = V_{dd} = 1$;
2. $a = 0, b = 1$ 时, 上面串联的PMOS截止, 下面并联的NMOS导通, 输出 $X = V_{dd} = 0$;
3. $a = 1, b = 0$ 时, 上面串联的PMOS截止, 下面并联的NMOS导通, 输出 $X = V_{dd} = 0$;
4. $a = 1, b = 1$ 时, 上面串联的PMOS截止, 下面并联的NMOS导通, 输出 $X = V_{dd} = 0$;

 
2.2 双稳态器件

双稳态器件是指稳定状态有两种，一种是0，一种是1的器件；双稳态器件是存储器件的基本模块，双稳器件的的一种电路结构是：**交叉耦合反相器**结构，如下图所示：




连个反相器连在一起,这就构成了一个双稳态器件，为什么是双稳态呢？我们现在就来分析一下：

 由于没有输入，于是我们就假设I1的输出先为1，即 $Q=1$ ；那么I2的输入为1， Q' 就为0，于是反馈给Q的输入，导致Q的输出为1，也就是使得Q的状态稳定为1，因此这个器件有一个稳定的状态为1.如下图所示：



 我们再假设I1的输出先为0，即 $Q=0$ ；那么I2的输入为0， Q' 就为1，于是反馈给Q的输入，导致Q的输出为0，也就是使得Q的状态稳定为0，因此这个器件还有一个稳定的状态为0.如下图所示：



由此可见，这种**交叉耦合反相器**的器件是**双稳态器件**。但是需要注意的是，电路有可能存在第三种状态，也就是前面文章介绍过的**亚稳态**。

交叉耦合反相器、锁存器和寄存器) 可以存储数据。

下面我们来看一下锁存器和触发器。

2.3 锁存器 (latch)


很显然，上面的那种交叉耦合反相器没有输入，是存储不了输入的数据的了，因此就需要有输入的类似“交叉耦合反相器”结构的双稳态电路，这就是锁存器。

锁存器：不需要触发信号，由输入信号直接完成置0或置1操作。

最常见最基本的锁存器是SR锁存器，常用的锁存器是D锁存器。这里只介绍RS触发器和D触发器。

 2.3.1 SR锁存器

SR(Set-Reset)锁存器，也叫基本RS触发器是各种触发器构成的基本部件，也是最简单的一种触发器。SR锁存器电路结构和符号如下图所示：



这里用的或非门搭建的SR锁存器，同样也可以用与非门搭建SR锁存器，只需要把或非门换成与非门就可以了。

工作原理：

S端是置位端， $S=1$ 的时候把输出Q置为1；

知乎

首发于
芯片设计进阶之路

当 $S=1, R=1$ 的时候，根据与非门的特性， $Q=0, Q'=0$ ，这样 $Q=Q'$ ；不符合输出 $Q'=\sim Q$ 的逻辑。所以 $S=1, R=1$ 是不允许的状态。这也是SR锁存器的一个限制。


工程中，为了解除这个限制，一般都是把一个信号A接到S端同时把A通过一个反相器（非门）输入到R端，这样S，R就不可能同时为1了。

虽然SR锁存器电路简单，但是在应用中有两个缺点：

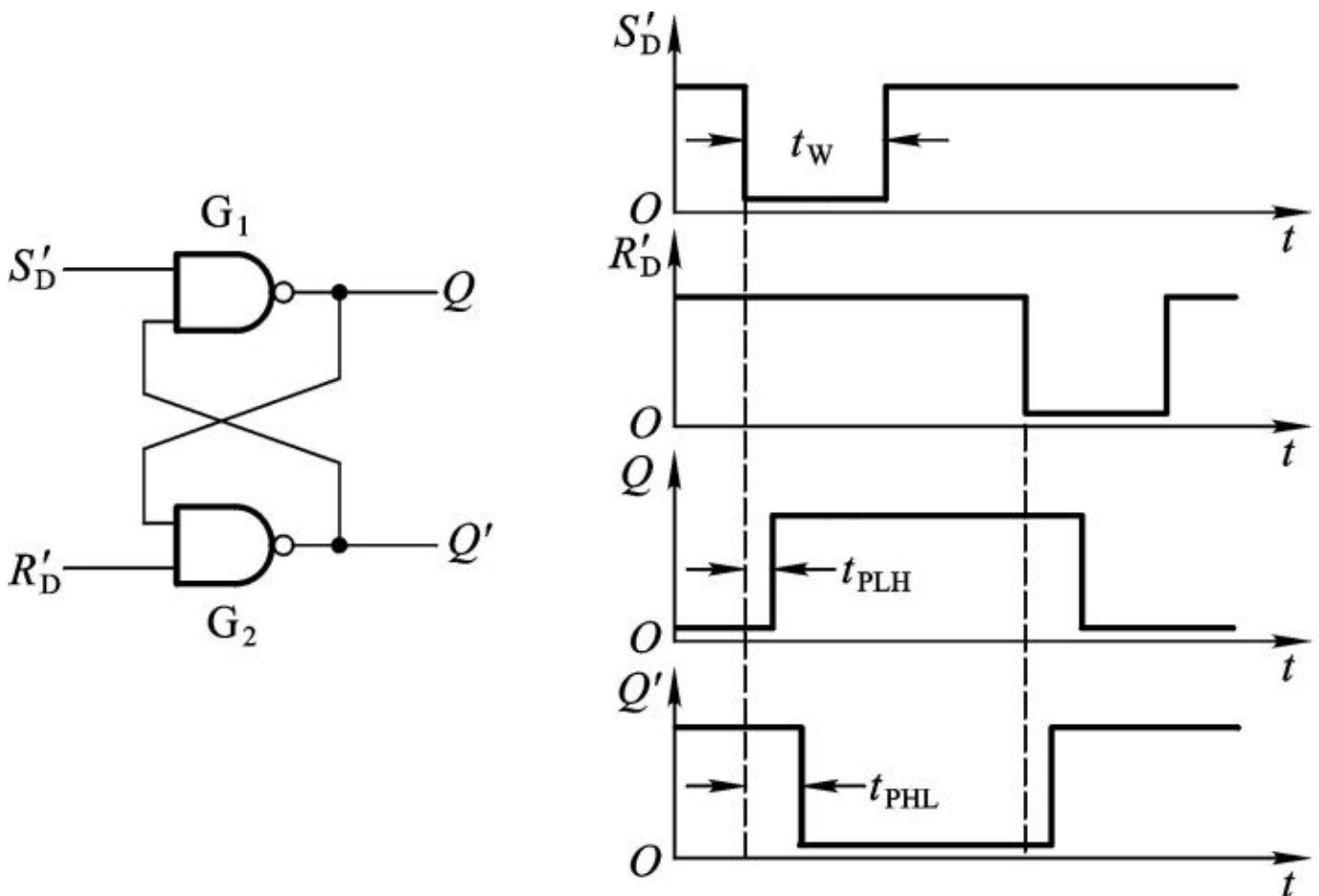1. S,R不能同时为1；不够方便；
2. 锁存的时间点不清楚，任何时刻，输入都能直接改变输出的状态。也就是不知道什么时候锁存了什么数据，没有一个参考的时刻来确切的知道电路的状态。

下面我们分析一下SR锁存器的传输延时：

假设SR锁存器的初始状态是 $Q=0, Q'=1$ ，与非门的传输延时是 t_{pd} 。输入信号波形如下图所示：



1. S 的下降沿到达后，经过 G_1 的传输延迟时间 t_{pd} ， Q 端变为高电平。

▲ 赞同 14 ▼ ● 7 条评论 ➤ 分享 ♥ 喜欢 ★ 收藏 ...

可见，为保证触发器可靠地翻转，必须等到 $Q'=0$ 的状态反馈到G1的输入端以后， $S=0$ 的信号才可以取消。

因此，S输入的低电平信号宽度 t_w 应满足 $t_w \geq 2t_{pd}$ 。

同理，如果从R端输入置0信号，其宽度也必须大于、等于 $2t_{pd}$ 。

可见，如果S,R端输入的信号宽度很小，比如毛刺，那么输出是不会改变的。SR锁存器的结构，在门控时钟切换防毛刺中很有用，后面会写一篇文章专门讲一下这个电路。

2.3.2 D 锁存器

为了解决SR锁存器的缺点，改进的结构就是D锁存器。


D锁存器最大的特点是，引入了一个特殊信号——时钟信号。

注意：时钟信号首先是一个信号，它只是一个特殊的信号，由于它的特殊性和重要性，所以他才有了一个名字叫做**时钟信号**，同样的还有**复位信号**。在分析时钟的时候，请不要忘记，时钟信号首先是一个信号。


引入时钟信号的作用是，作为参考和同步。因为时钟是一个特殊的，高低电平循环的信号，它的行为是确定的，而且送给不同电路的时钟信号是同一个。所以就能以它作为参考。

比如，引入时钟信号后，D锁存器就只能在时钟有效的时候，S和R才能起作用，也就是给SR加了一个前提条件，这样对照周期性的时钟信号，就能明确知道锁存的时间点了。

D锁存器常见结构和电路符号图如下所示：

 

知乎

 首发于
芯片设计进阶之路

可以看到，D锁存器可以分为前级门电路（两个与门和一个非门）和后级SR锁存器组成。

下面我们就来分析一下它的功能：

输入是Clk和D，也就是输入有四种可能：

·当clk=0时，红S红R都为0，也就是SR锁存器的输入为00，根据SR锁存器的功能，输出Q和Q' 将保持原来的状态；因此clk=0时，不管D是什么，输出Q和Q' 都不随D变化，只与原来的状态有关，也就是保持。

·当clk=1时， $R=(1 \cdot D') = D'$ ； $S=(1 \cdot D) = D$ 。

也就是说，当clk=1的时候，SR锁存的输入是互补的，不会出现S和R同时有效的情况。当D=1时，S=1，置位有效，输出Q=1；当D=0时，R=1，复位有效，输出Q=0；因此就可以知道，在clk=1时，输出Q=D，也就是输出等于输入。

通过上面的分析，上面的D锁存器结构功能为：**在clk=1时，数据通过D锁存器流到了Q；在Clk=0时，Q保持原来的值不变。**这样的锁存器也称为透明锁存器或者电平敏感锁存器。


注意：这里说的**电平敏感是指时钟电平为1的时候，输入才能引起输出变化。**

2.4 触发器 (Flip-Flop)

虽然锁存器结构简单面积小，速度快，但是锁存器是电平敏感的，在时钟为高的时候，输入信号的任何改变都会随时引起输出的改变，一个时钟高电平期间可能会有多次改变。而且受布线延迟影响较大，很难保证输出没有毛刺产生。

为了改进这个缺点，就发明了边沿触发器，边沿触发器最大的特点是边沿敏感的，也就是仅取决于CLK的下降沿（或上升沿）到来时的输入信号状态，与在此前、后输入的状态没有关系。这样就提高可靠性，增强抗干扰能力。

D触发器的结构和电路符号图如下所示：

 

D触发器可以由两个D锁存器构成，驱动时钟的相位相反，前面的D锁存器称为**主锁存器**，后面的D锁存器称为**从锁存器**，因此D触发器也可以称为**主从触发器**。

下面我们分析一下D触发的功能（注意主锁存器的时钟是clock取反）：

假设要传输的数据 $D=D1$ ：

在时钟 $clk=0$ 的时候，主锁存打开进行传输数据，把输入传送到从到从锁存器的输入端，即 $Q_m = D1$ 。然后 clk 从 $0 \rightarrow 1$ 的时候，主锁存器准备关闭，保持原来的值 $D1$ ，与此同时从锁存器准备打开，把 Q_m 的值传输到输出 Q_s ，也就是 $Q_s = Q_m = D1$ 。

在 $clk=1$ 的时候，主锁存器是关闭的， Q_m 保持 $D1$ 不变，即 $Q_m = D1$ ；从锁存器是打开的， $Q_s = Q_m = D1$ 。接着 clk 从 $1 \rightarrow 0$ 的时候，主锁存器准备打开，准备传输数据；而从锁存器准备关闭。在 $clk=0$ 的时候，主锁存打开进行传输数据，把输入传送到从到从锁存器的输入端，即 $Q_m^* = D2$ ；与此同时，从锁存器关闭，由于新的 Q_m 即 Q_m^* 还没有到达从锁存器的D端，因此在从锁存器关闭的时候，从锁存器锁存的是原来的值即 $D1$ ，因此输出 $Q_s = D1$ 。然后接下来上升沿就传输 $D2$


从上面的分析可以找到，**D触发器在时钟上升沿的时候锁存在时钟上升沿采到的值，并且保持一个时钟周期**。这种在时钟上升沿锁存数据的触发器称为正边沿触发器，与此对应的还有负边沿触发的触发器，这里就不进行介绍了。

由D触发器延伸出去的知识点还有很多，比如寄存器：


寄存器 (Register) 由多个D触发器构成（一个D触发器可以看做1位的寄存器）；寄存器可以看成是多位的DFF。

知乎

首发于
芯片设计进阶之路

 

再比如带复位的触发器：

 


3. 建立时间和保持时间


3.1 建立时间和保持时间的定义

下面我们通过分析D触发器来理解建立时间和保持时间。

如果想深入理解一个概念，那么我们一定要知道这个概念的清晰的定义。

建立时间和保持时间都是针对触发器的特性说的，比如对于一个D触发器：

 

 

建立时间 (T_{su} : set up time) :

是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前，数据稳定不变的时间。如果建立时间不够，数据将不能在这个时钟上升沿被稳定的打入触发器， T_{su} 就是指这个最小的稳定时间。

保持时间 (T_h : hold time) :

是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后，数据稳定不变的时间。如果保持时间不够，数据同样不能被稳定的打入触发器， T_h 就是指这个最小的保持时间。


建立时间和保持时间其实就是数据在时钟上升沿前后的一个**时间窗口内必须保持稳定**，不然数据就不能正确的存到触发器。

3.2 为什么需要建立时间和保持时间

那么为什么会有建立时间和保持时间的要求呢？

D触发器的门级电路如下：


知乎

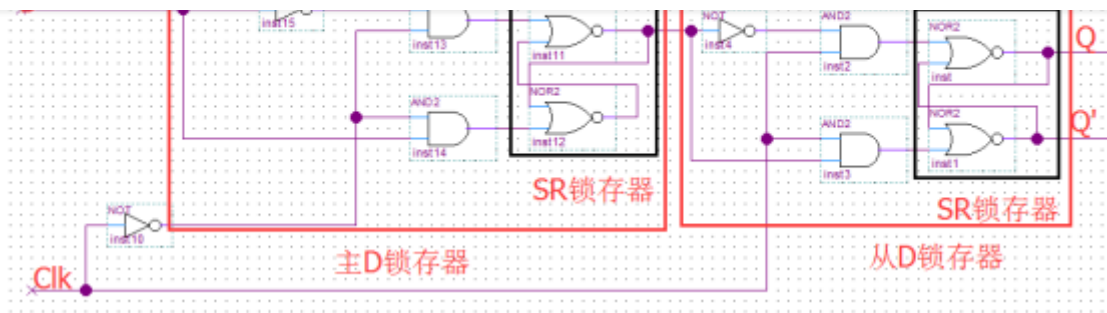首发于
芯片设计进阶之路

我们知道D触发器是在（上升）边沿进行锁存数据的，也就是clk从在0→1的时候锁存数据，那我们就看看这个上升沿的时候发生了什么：


假设原来的数据是1（也就是从锁存器锁存的数据是1），然后我们要锁存的数据是0。

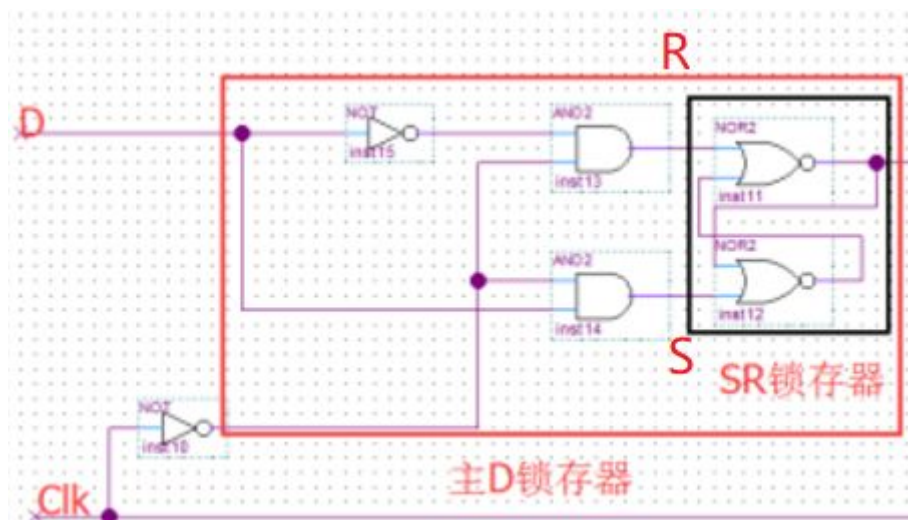要让D端的输入0在Q端输出，那么需要主锁存器稳定的锁定输入的0，而从锁存器则负责传输主锁存器锁存的数据。所以我们重点分析主锁存器。



为了简化分析假设反相器，与门，或非门这些门的延时都是tpd, 我们分析SR锁存器的输入端。假设输入D从0→1相对于CLK上升沿的延时是tdd, 那么输入端S的波形如下：

知乎

 首发于
芯片设计进阶之路

可以看到，CLK取反有 t_{pd} 的延时，S端输入相对于D端也有 t_{pd} 的延时。这样 $S = \sim Clk \& D$ 后第一个脉冲的宽度就是 $t_w = t_{dd}$ 。

同样分析R端也可以得到相同的结论。

也就是说，输入数据D在时钟上升沿到来之前稳定的时间就表现为SR锁存器的S/R端信号的脉冲宽度。

参考2.3.1的分析，SR锁存器对输入信号的脉冲宽度是有要求的。

S输入的低电平信号宽度 t_w 应满足 $t_w \geq 2t_{pd}$

所以，我们可以得到 $t_w = t_{dd} \geq 2t_{pd}$ 。

也就是说，数据在时钟上升沿到来之前，稳定时间必须要不小于 **$2t_{pd}$** (t_{pd} 为门电路延时)，才能被正确的采样到。

这就是建立时间： $T_{su} \geq 2t_{pd}$

同样的分析，我们可以得到**保持时间： $T_h \geq 2t_{pd}$**

所以，我们的结论就是，由于门电路的延时和触发器的电路结构，建立时间和保持时间是一定存在的，否则就不能满足触发器的功能要求。

4. 后记

建立时间和保持时间是时序分析最基础的概念，很多工程师只知道这两个概念的定义，但是未必知

问题的思想，才是我们需要学习的。

赠人玫瑰，手有余香。原创不易，如果你有所得，麻烦花一秒时间帮我“点赞”吧，谢谢！

参考资料：

blog.csdn.net/l47109484...

清华大学《数字电子技术基础》第六版

编辑于 04-09

CMOS 芯片设计 图像传感器

文章被以下专栏收录




芯片设计进阶之路

通向芯片设计专家的征途，我们一起前行

进入专栏

推荐阅读

 

H:
模
20
CN
硅
清

7 条评论

⇌ 切换为时间排序

写下你的评论...



LiXing

04-09

很好的扫盲材料！

ps. 与非门的图放错了

👍 1



娃围玮末 (作者) 回复 LiXing

04-09

十分感谢，传图的时候传错了。知乎导入doc文档有点问题，导致图片有时候不能导入，只能自己上传。多谢多谢！

👍 赞



YUYY

04-20

通透

👍 赞



山上智博

06-06

VTN 和VTP 是哪个呀，图上没看到



👍 赞



听雨

07-26

3.2有个疑问，~clk从1->0下降沿到s下降沿不也有个tpd的延迟吗，为啥这个在时序图中没标注出来？不是 $tw = tdd + tpd \geq 2tpd$ 吗？

👍 1



冰糖木瓜炖雪蛤 回复 听雨

08-02

我也是这个想法

👍 赞

▲ 赞同 14 ▼

💬 7 条评论

➦ 分享

❤️ 喜欢

★ 收藏

...

知乎

首发于
芯片设计进阶之路

👍 赞